

Verilog 乘法器的设计及仿真注意事项

👤 TZHUANG 🕒 2021-03-06 📁 FPGA 💬 0 COMMENTS

乘法器在数学运算中应用及其广泛，在当代的计算机系统，数字信号处理系统等都是必备处理部件。因此本节内容介绍二进制乘法器的原理及设计实现。

1.一位乘法器设计

一位乘法器 $P=a * b$; a,b 都是1 bit 变量， P 是1 bit的运算结果。真值表如表1:

表1:

输入变量		积
a	b	P
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

一位乘法器的逻辑表达式为： $P = ab$; 或写为 $P = a \& b$;

其他操作

管理站点

注销

Search ...

Q

本分类下文章

存储器基本知识简介

Verilog 顺序语句

高速串行通信帧结构设计初步

在设备树中使用注释和宏定义

Verilog标识符与关键字

8b/10b 编码VHDL语言实现

示波器使用实例

HDMI FPGA 工程设计3 (rom, I2C 控制)

Verilog语法练习
(4) 组合逻辑，避

从表达式的可以看出一位乘法器非常简单，其实就是两个变量相与。
那么多位乘法器的结果又如何呢？

2.多位乘法器设计

• 多位乘一位的乘法器

多位乘以一位的乘法器也很简单，只要被乘数的各个位与乘数相“与”，
然后拼接起来就可以得到乘法结果。

例如4 * 1的乘法器， $P = abcd * m = \{a \& m, b \& m, c \& m, d \& m\}$;

注意这里的花括号{}是Verilog语法中的位拼接运算符。

• 多位乘以多位的乘法器

多位乘以多位的乘法器中，由于乘数的不同位的权值不同，因此是带
权值的一位乘多位的相乘相加过程。

以4 * 4的乘法器为例介绍运算过程。 $P = abcd * efgh$.

$$P = abcd \times h \times 2^0 + abcd \times g \times 2^1 + abcd \times f \times 2^2 + abcd \times e \times 2^3$$

注：x 表示乘法

由于任何数乘以2的幂相当于该数左移 幂的值，因此上式又可以改写如
下：

$$P = \{abcd \times h\} + \{abcd \times g, 1'b0\} + \{abcd \times f, 2'b00\} + \{abcd \times e, 3'b000\};$$

展开后的结果如下，

$$P = \{a \& h, b \& h, c \& h, d \& h\} + \{a \& g, b \& g, c \& g, d \& g, 1'b0\} + \{a \& f, b \& f, c \& f, d \& f, 2'b00\} + \{a \& e, b \& e, c \& e, d \& e, 3'b000\};$$

(1)

式(1)用竖式表达如下：

免latch产生

System Verilog 类
的定义与使用
(一)

Quartus ROM IP 核
仿真注意事项

Verilog 文件操
作-\$fopen, \$fclose

一位全加器实验及
开发板硬件相关部
分介绍-FII-
PRA006/010

Intel主流FPGA简介
(一)

Verilog 全加（减）
器及累加器设计

高速通信乒乓Buffer
数据缓冲Verilog实
现-发送端

VHDL状态机概述

自建同步时钟，数
据等宽FIFO IP 方法


uart通信tx模块在
FPGA实现的一种
Verilog状态机写法
(一)

VHDL实体与端口

Verilog 语法练习
(6) 触发器模型

Xilinx 7系列FPGA
Block RAM概述

数码管原理与显示
译码

 

竖式中在相加的过程中要考虑每次相加产生的进位问题。

在Verilog的语法中参加运算的变量会自动找出位宽最宽的变量，按照该变量的位宽对参与运算的变量进行左扩展（在左边补相应位数的0），而且进位位运算自动实现。

例1：用Verilog HDL 描述4 * 4的乘法器

实体描述

```
1. module mul4x4
2. (
3.     input [3:0] a,
4.     input [3:0] b,
5.     output [7:0] P
6. );
7.
8. assign P = ({a & {4{b[3]}}, 3'b0}) + ({a &
9.     {4{b[2]}}, 2'b0}) + ({3'b0,a & {4{b[1]}},
10.    1'b0}) + (a & {4{b[0]}}) ;
11.
12. endmodule
```

上式中，乘积项({a & {4{b[2]}}, 2'b0})与 (a & {4{b[0]}})虽然位数不足8位，但由于表达式的运算结果在参与下一级运算时会自动位扩展（左扩展），因此左边扩展的0可以省略，但右边需要补的零不能省略，如：

Nand FLASH ECC

算法资料

曼彻斯特编码介绍

7 Series GTP

Transceiver

Verilog case语句

I2C接口基础知识一

以太网PHY 之
MDIO接口及应用
(Verilog IP)

UART 综合应用-协
议与数据包-视频1

近期文章

Sytem Verilog 教学
(视频)

System Verilog 教
材

系统验证基础-
OVM与UVM

第六节 三极管的特
性曲线及参数

第五节 三极管电流
分配关系及电流放
大系数

第四节 半导体三极
管的原理

无线多径衰落系数
的统计特性


无线信号多径衰落

式({a & {4{b[3]}}, 3'b0}), 式({a & {4{b[2]}}, 2'b0}) 及 ({3'b0,a & {4{b[1]}}, 1'b0})右边的零表示移位, 因此不能省略。

仿真程序tb.v

```
1.  module tb( );
2.
3.  reg [3:0] ta, tb;
4.
5.  wire [7:0] tp;
6.
7.  integer i, j;
8.
9.  initial
10. begin
11.     ta = 0;
12.     tb = 0;
13.     i = 0;
14.     j = 0;
15.     #10
16.
17.     for(i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
18.         for(j = 0; j < 16; j = j + 1)
19.             #10 tb = tb + 1;
20.         ta = ta + 1;
21.     end
22. end
23.
24. mul4x4 mul4x4_inst
25. (
26.     .a (ta),
27.     .b (tb),
28.     .P (tp)
29. );
30.
31. endmodule
```

Modelsim的仿真结果如图1:

 

无线信号建模-多径效应

第三节 半导体二极管

分类

选择分类

本周热门文章

Verilog语言编程与FPGA应用教材

RISC-V 教学教案

芯片天地-教材与教案 (文章)

芯片天地-网络视频学院 (视频)

RISC-V CSR寄存器 (1) CSR简介和CSR指令

Python 查找list平均值

FPGA与Verilog 教学视频

Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor

互联网网线及接口的基本知识

Verilog 中not ~ ! 的区别

数字集成电路

图1

- 注意事项:

- 在上面的描述中混合使用的Verilog的“与”运算符& (如: a&b) 和数字电路的“与” (如: ab) , 请根据上下文的内容加以区别。
- 在做加法运算中混合使用了多项加法, 位扩展等运算符, 并使用了赋值语句, 因此在此处一定要注意: 加法之间的各项要用括号 () 隔离, 同时要把各个表达式中位宽最宽的表达式放在最左边 ((a & {4{b[3]}},3'b0)) , 依次是较低位宽项。如:

```
assign P=({a & {4{b[3]}},3'b0})+({a & {4{b[2]}},2'b0})+({a & {4{b[1]}},1'b0})+ (a & {4{b[0]}});
```

如果没有 () 隔离, 仿真结果将会出现错误, 这一点在Modelsim以及Vivado 自带的仿真工具都得到验证。对于赋值语句:

```
assign P={a & {4{b[3]}},3'b0}+{a & {4{b[2]}},2'b0}+{a & {4{b[1]}},1'b0}+a & {4{b[0]}};
```

以及赋值语句:

```
assign P= (a & {4{b[0]}})+({3'b0,a & {4{b[1]}},1'b0})+({a & {4{b[2]}},2'b0})+ ({a & {4{b[3]}},3'b0});
```

都会得到错误的仿真结果, 错误的仿真结果如图2:

 


图2

从图2可以看出, 当ta==14, tb==2时, 应该是28, 然而运算结果tp=0; 这显然与实际期望的运算结果不符, 因此在使用时应特别注意。

- 上面的问题还可以用定义临时变量的解决办法, 因为纯的的变量或向量可以自动实现位扩展。

Verilog 文件操

作-\$fopen, \$fclose

电流镜 (Current Mirror)

RISC-V指令集讲解

(2) I-Type整数寄存器-立即数指令

RISC-V 指令集手册中文2.1版 (User-Level ISA)

例2:

```

1.  module mul4x4
2.  (
3.      input  [3:0] a,
4.      input  [3:0] b,
5.      output [7:0] P
6.  );
7.  //先将运算表达式赋值给中间变量 pa, pb, pc ,pd
8.  wire [3:0] pa = a & {4{b[0]}};
9.  wire [4:0] pb = {a & {4{b[1]}}}, 1'b0;
10. wire [5:0] pc = {a & {4{b[2]}}}, 2'b0;
11. wire [6:0] pd = {a & {4{b[3]}}}, 3'b0;
12.
13. assign P = pa + pb + pc + pd;
14.
15. endmodule

```

例2的仿真结果如图3:

 


图3

从图3中可以看出，采用例2的写法，仿真结果也是正确的。

- 多位乘法器可以直接利用乘法运算符*, 由于*是可综合的运算符, 综合工具可以把乘法表达式变成实现RTL或门级实现。

例4:

```

1.  module mul4x4
2.  (
3.      input  [3:0] a,
4.      input  [3:0] b,
5.      output [7:0] P
6.  );
7.
8.  assign P = a * b;
9.

```

```
10. | endmodule
```

乘法器的应用一般都在时序电路使用，因此位数很宽乘法会影响时序收敛，这部分内容在讲解完时序电路设计后会继续探讨，如何采用流水线提高乘法器运算的性能，请参见[如何利用流水线提高系统性能](#)”

对应视频：

- [Verilog 乘法器的设计及仿真注意事项-视频教程](#)

📁 Posted in [FPGA](#), [FPGA 教材教案](#), [IC](#), [Quartus II](#), [Verilog](#), [Verilog](#), [Vivado](#)

🏷 Tagged [Verilog 乘法器设计](#), [Verilog 仿真应注意的问题](#), [verilog 多表达式混合运算](#), [Verilog 混合运算应注意的问题](#)

发表回复

以 Byron 的身份登录。 [编辑您的个人资料](#)。 [注销？](#) 必填项已用*标注

评论 *

☒如果有人回复我的评论，请通过电子邮件通知我。

发表评论

相关链接

[Sytem Verilog 教学 \(视频\)](#)

System Verilog 教材

系统验证基础-OVM与UVM

第六节 三极管的特性曲线及参数

第五节 三极管电流分配关系及电流放大系数

第四节 半导体三极管的原理

无线多径衰落系数的统计特性

无线信号多径衰落

无线信号建模-多径效应

第三节 半导体二极管

第二节 PN结原理及特性

第一节 半导体材料及特性

今日热门文章	近期评论	本月热门文章	本站热门文章
Verilog语言编程与FPGA应用教材		Verilog语言编程与FPGA应用教材	Verilog语言编程与FPGA应用教材
RISC-V 教学教案		FPGA与Verilog 教学视频	FPGA与Verilog 教学视频
芯片天地-教材与教案（文章）		RISC-V 教学教案	RISC-V 教学教案
RISC-V CSR寄存器（1）CSR简介和CSR指令		Python 查找list平均值	芯片天地-教材与教案（文章）
FPGA与Verilog 教学视频		芯片天地-教材与教案（文章）	RISC-V 教学教案-视频
芯片天地-网络视频学院（视频）		芯片天地-网络视频学院（视频）	芯片天地-网络视频学院（视频）
SOC 教学教案		Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor	电流镜 (Current Mirror)
Python 查找list平均值		RISC-V CSR寄存器（1）CSR简介和CSR指令	Python 查找list平均值
System Verilog 教材		Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread	Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread
Verilog 中not ~ ! 的区别		Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread	Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor
电流镜 (Current Mirror)		Verilog 文件操作-\$fopen, \$fclose	RISC-V CSR寄存器（1）CSR简介和CSR指令
Vivado DDR3 控制器生成步骤（3）		电流镜 (Current Mirror)	RISC-V 指令集手册中文2.1版 (User-Level ISA)
Vivado软件的使用		第三节 卡诺图原理及构成	Verilog 文件操作-\$fopen, \$fclose
Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor		Verilog 中not ~ ! 的区别	Python time.sleep() 为代码添加延迟
数字集成电路		RISC-V 指令集手册中文2.1版 (User-Level ISA)	
		I2C接口基础知识	SOC 教学教案

Copyright © 2023 芯片天地

I2C接口基础知识一

SOC 教子教条

Verilog always过程

CMOS模拟集成电路设计教材

Verilog 文件操

作-\$fseek, \$ftell, \$feof

数字集成电路设计中的标准单元库介绍

三级放大器的稳定性

I2C接口基础知识一