

# Verilog 全加（减）器及累加器设计

TZHUANG 2021-03-04 FPGA 0 COMMENTS

在CPU的ALU的设计中，全加器是ALU的重要组件，因此这部分内容会单独拿出来讲解。

在一位全加器及超前进位加法器的设计技巧中已经将底层算法和逻辑设计步骤介绍清楚，这里主要介绍在FPGA的设计中，利用QuartusII 及Vivado工具进行可综合的设计。

## 1. 全加器设计

例1:

```
1. module fadd
2.   #(parameter WIDTH = 32)
3.   (
4.     input          ci,
5.     input [WIDTH-1:0] a,
6.     input [WIDTH-1:0] b,
7.
8.     output [WIDTH-1:0] sum,
9.     output              co
10.  );
11.
12.  assign {co, sum} = a + b + ci;
13.
14.  endmodule
```

## 2.全减器设计:

全减器采用补码的方式实现，2进制补码对变量取反加一。

其他操作

管理站点

注销

本分类下文章

7 Series GTP  
Transceiver

SPI EEPROM  
AT25040B

标准SPI 协议

SPI 通讯协议 (3)  
SPI FLASH 介绍

AD9467芯片  
datasheet

RISC-V LSU,  
SRAM, GPIO模块  
(1) exu\_lsu模块

数据选择器Verilog  
的不同设计方法

FPGA中 同步复位  
(sync) 和异步复  
位 (async) 的使用

取补码后，原来的减法就变成加法。如：  $a - b - ci$ , 分别对b和ci取补码，就变成  $a + com\_b + com\_ci$ ;

其中b的补码：  $com\_b = \sim b + 1$ ;

ci的补码：  $com\_ci = \sim\{(WIDTH-1)\{1'b0\}, ci\} + 1$ ;

如果  $ci = 0$ ;  $com\_ci = \{WIDTH-1\{1'b1\}, 1'b1\} + 1 = \{WIDTH\{1'b1\}\} + 1 = \{WIDTH\{1'b0\}\} = \{WIDTH\{ci\}\}$ ;

如果  $ci = 1'b1$ ;  $com\_ci = \{WIDTH-1\{1'b1\}, 1'b0\} + 1 = \{WIDTH\{1'b1\}\} = \{WIDTH\{ci\}\}$ ;

因此ci的补码统一运算公式就是直接将ci位扩展即可。

例2:

```

1.  module sub
2.  # ( parameter WIDTH = 32 )
3.  (
4.      input          ci,
5.      input [WIDTH-1:0] a,
6.      input [WIDTH-1:0] b,
7.
8.      output [WIDTH-1:0] sub,
9.      output          co
10. );
11.
12.  wire [WIDTH-1:0] com_b;
13.
14.  assign com_b = ~b + 1;
15.
16.  assign {co, sub} = a + com_b + {WIDTH {ci}};
17.
18.  endmodule

```

### 3.累加器的设计

累加器应用非常广泛，特别是在数学运算，数据平滑，平均值，中值等领域有着广泛应用。

下面以参数的模块为例介绍累加器设计。

例2:

[Nand FLASH ECC 算法资料](#)

[RISC-V 硬件设计常见问题及解答 \(2\)](#)

[Verilog 语法练习 \(10\) 复杂计数器的设计](#)

[SPI 通讯协议 \(7\)](#)  
[SPI FLASH \(verilog\) 工程解析 \(TOP.v\) 及仿真](#)

[SPI 通讯协议 \(1\)](#)  
[SPI定义与应用](#)

[PRA006/010 介绍](#)  
[异步串行收发 \(UART\) 协议详解 \(1\)](#)

[Xilinx 7系列FPGA配置官方英文文档](#)

[FPGA及硬件设计中的竞争与冒险](#)

[FPGA DDR3控制器](#)

[Verilog 计数器设计及触发器模型深度分析](#)

[网络物理层基本知识 \(PCS子层\)](#)

[Vivado Design Suite User Guide — Synthesis](#)

[xilinx 公司 7系列 MultiBoot 启动SPI Flash](#)

[Verilog语言编程与FPGA应用教材](#)

累加器设计，要求参数化，将输入数据在start信号为‘1’后累加，输入数据与data\_rdy同步，其中data\_rdy是输入数据的同步脉冲。输入数据宽度，以及每次累加的输入数据数量都由参数确定。参数可以接收例化模块传入。累加结束后由outdata输出，并且跟随指示数据计算完成的同步脉冲。

在程序设计中首先将输入数据，输入同步信号锁存，主要用于提高时序。整个程序分为三步，

- (1) 初始化并等待start信号
- (2) 累加并将数据累加计数器减1，直到num=0;
- (3) 累加完成，并回握手信号；返回步骤（1）

程序流程图如下：

变量类型及使用范围深入探讨
Intel® Cyclone® 10 LP 器件数据手册
网络物理层基础知识2（PMA/PMD）
Verilog中的时间尺度与延迟
提高数字系统设计性能—数字设计与Verilog 设计技巧—算法
Verilog 变量声明与数据类型三（可变的向量域选择）
FII-PRA006/010 固化/烧录程序到FLASH
近期文章
Sytem Verilog 教学(视频)
System Verilog 教材
系统验证基础—OVM与UVM
第六节 三极管的特性曲线及参数
第五节 三极管电流分配关系及电流放大系数
第四节 半导体三极

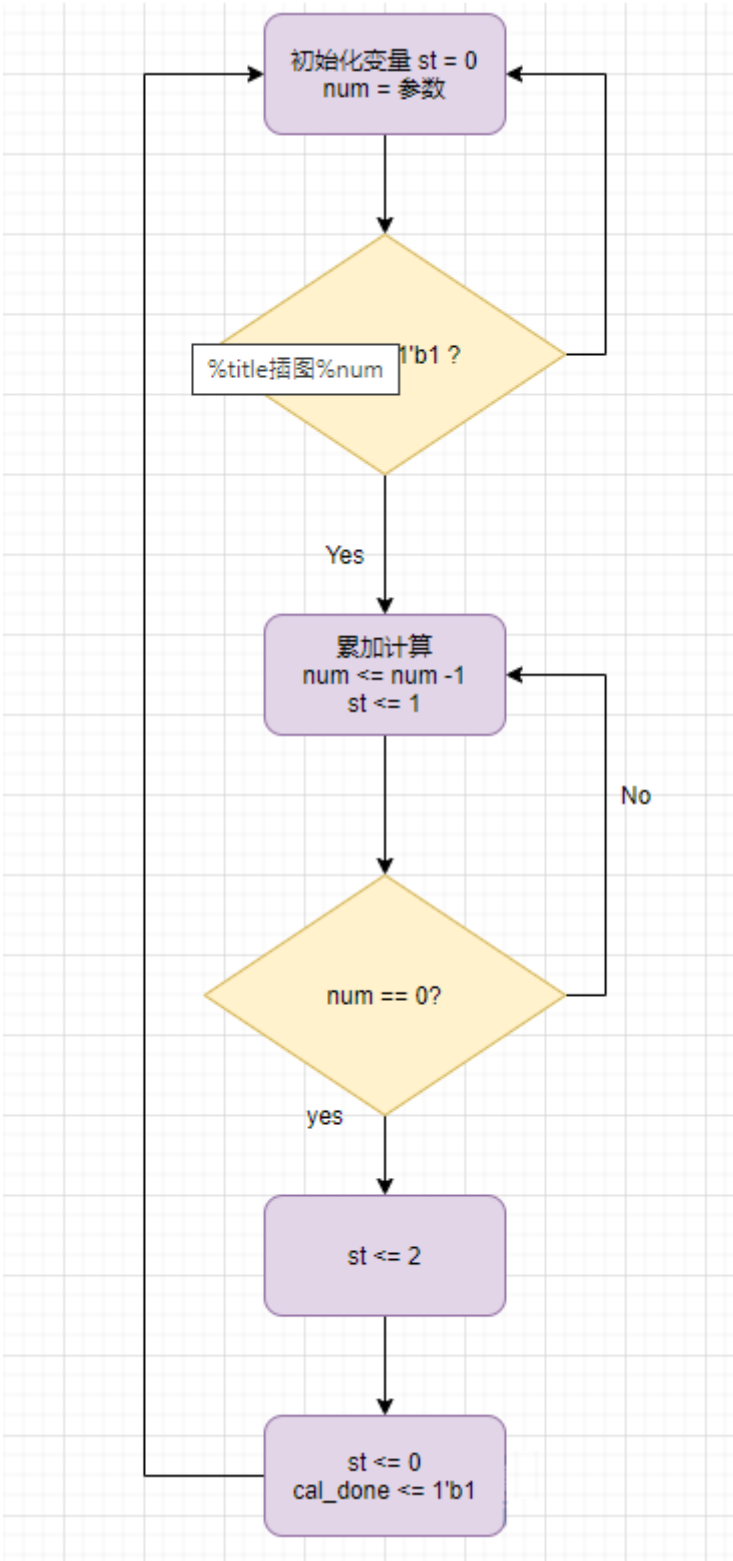


图1

管的原理

无线多径衰落系数的统计特性

无线信号多径衰落

无线信号建模-多径效应

第三节 半导体二极管

分类

选择分类

本周热门文章

Verilog语言编程与FPGA应用教材

RISC-V 教学教案

Python 查找list平均值

RISC-V CSR寄存器  
(1) CSR简介和CSR指令

FPGA与Verilog 教学视频

芯片天地-网络视频学院 (视频)

芯片天地-教材与教案 (文章)

Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor

```
1. module acc #
2. (
3.     parameter width = 32,
4.     parameter len    = 16
```

```

5.     )
6.     (
7.         input                                rst,
8.         input                                clk,
9.         input                                start,
10.        input                                data_rdy,
11.        input [width-1:0]                    indata,
12.        output reg [width+$clog2(len)-1:0]    outdata,
13.        output reg                            cal_done
14.    );
15.
16.
17.    reg [width-1:0] indata_r;
18.    reg [$clog2(len)-1:0] num;
19.    reg [1:0] st;
20.    reg data_rdy_r;
21.
22.    always@(posedge clk or posedge rst)
23.    if(rst) begin
24.        indata_r <= 0;
25.        data_rdy_r <= 0;
26.    end
27.    else begin
28.        data_rdy_r <= data_rdy;
29.        indata_r <= indata;
30.    end
31.
32.
33.    always@(posedge clk or posedge rst)
34.    if(rst) begin
35.        outdata <= 0;
36.        num <= len;
37.        cal_done <= 1'b0;
38.        st <= 0;
39.    end
40.    else case(st)
41.    0:begin
42.        outdata <= 0;
43.        num <= len;
44.        cal_done <= 1'b0;
45.
46.        if(start)
47.            st <= 1;
48.    end

```

Verilog 中not ~ !  
的区别

电流镜 ( Current  
Mirror)

RISC-V指令集讲解  
(2) I-Type整数寄  
存器-立即数指令

System Verilog 教  
材

Verilog 文件操  
作-\$fgetc,  
\$fgets, \$fscanf,  
\$fread

互联网网线及接口  
的基本知识

Verilog仿真中fork...  
join的原理和使用

```
49. 1:begin
50.     if(data_rdy_r)begin
51.         outdata <= outdata + indata_r;
52.         num <= num - 1;
53.     end
54.
55.     if(num == 0) begin
56.         st <= 2;
57.     end
58. end
59. 2:begin
60.     cal_done <= 1'b1;
61.     st <= 0;
62. end
63. default: st = 0;
64. endcase
65.
66. endmodule
```

仿真程序：仿真程序提供自然数1, 2, 3... n, 每10个数为一批数据，观察计算结果，并提供仿真程序与实体程序之间的各个握手信号。

```
1. `timescale 1ns/1ps
2.
3. module tb();
4.
5.
6.     parameter width = 8;
7.     parameter len    = 10;
8.
9.     reg      rst;
10.    reg      clk;
11.    reg      start;
12.    reg      data_rdy;
13.    reg [width-1:0] indata;
14.    reg [$clog2(len)-1:0] num;
15.    wire [width+$clog2(len)-1:0] outdata;
16.    wire cal_done;
17.
18.
19.
20.    always #5 clk=!clk;
21.
22.
```

```
23. reg [2:0] st;
24.
25.
26. initial begin
27.     rst = 1'b1;
28.     clk = 1'b0;
29.     #20;
30.     rst = 0;
31. end
32.
33. always@(posedge clk or posedge rst)
34. if(rst) begin
35.     start <= 0;
36.     data_rdy <= 0;
37.     indata <= 0;
38.     num <= 0;
39.     st <= 0;
40. end
41. else begin
42.     case (st)
43.     0:begin
44.         data_rdy <= 0;
45.         indata <= 0;
46.         num <= 0;
47.         start <= 1'b1;
48.         st <= 1;
49.     end
50.     1:begin
51.         start <= 0;
52.         if(num == 10) begin
53.             data_rdy <= 0;
54.             num <= 0;
55.             st <= 2;
56.         end
57.         else begin
58.             data_rdy <= 1'b1;
59.             num <= num + 1;
60.             indata <= indata + 1;
61.         end
62.
63.     end
64.     2:begin
65.         st <= 3;
66.     end
67.     3:begin
68.         st <= 4;
```

```

69.     end
70.     4:begin
71.         st <= 5;
72.     end
73.     5:begin
74.         st <= 1;
75.         start <= 1'b1;
76.     end
77.     default : st <= 0;
78. endcase
79.
80. end
81.
82.
83. acc #
84. (
85.     .width(width),
86.     .len(len)
87. )
88. acc_inst
89. (
90.     .rst(rst),
91.     .clk(clk),
92.     .start(start),
93.     .data_rdy(data_rdy),
94.     .indata(indata),
95.
96.     .outdata(outdata),
97.     .cal_done(cal_done)
98. );
99.
100.
101. endmodule

```

仿真结果如图2所示：

 


图2



从图2的波形可以看出仿真结果与设计意图相符。

对应视频：

- [Verilog 全加器，全减器，累加器设计-视频教程-1](#)
- [Verilog 全加器，全减器，累加器设计-视频教程-2](#)
- [Verilog 全加器，全减器，累加器设计-视频教程-3](#)

📁 Posted in [FPGA](#), [FPGA开发板](#), [Verilog](#), [Verilog](#)

🏷 Tagged [Verilog accumulator](#), [累加器设计](#), [全加器设计](#)

## 发表回复

以 Byron 的身份登录。 [编辑您的个人资料](#)。 [注销？](#) 必填项已用\*标注

评论 \*

☒如果有人回复我的评论，请通过电子邮件通知我。

发表评论

## 相关链接

[系统验证基础-OVM与UVM](#)

[无线信号建模-多径效应](#)

[CPU cache设计由来](#)

[浮点运算计算方法 \(乘除法\)](#)

[浮点运算计算方法 \(加减法\)](#)

FPGA 浮点运算算法

I2C cmd层 Verilog程序结构化设计

I2C 主设备PHY层STOP控制Verilog程序设计

I2C 主设备PHY层读控制Verilog程序设计

I2C 主设备PHY层写控制Verilog程序设计

I2C PHY层 Verilog程序结构化设计

I2c 协议实现EEPROM 仿真

今日热门文章	近期评论	本月热门文章	本站热门文章
Python 查找list平均值		Verilog语言编程与FPGA应用教材	Verilog语言编程与FPGA应用教材
Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread		FPGA与Verilog 教学视频	FPGA与Verilog 教学视频
Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor		RISC-V 教学教案	RISC-V 教学教案
芯片天地-网络视频学院（视频）		Python 查找list平均值	芯片天地-教材与教案（文章）
电流镜（Current Mirror）		芯片天地-教材与教案（文章）	RISC-V 教学教案-视频
System Verilog 教材		芯片天地-网络视频学院（视频）	芯片天地-网络视频学院（视频）
Verilog语言编程与FPGA应用教材		Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor	电流镜（Current Mirror）
RISC-V CSR寄存器（2）CSR寄存器		RISC-V CSR寄存器（1）CSR简介和CSR指令	Python 查找list平均值
System Verilog 类的定义与使用（一）		Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread	Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread
RISC-V CSR寄存器（1）CSR简介和CSR指令		Verilog 文件操作-\$fgetc, \$fgets, \$fscanf, \$fread	Verilog 文件操作-\$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor
Verilog仿真中fork...join的原理和使用		电流镜（Current Mirror）	RISC-V CSR寄存器（1）CSR简介和CSR指令
Verilog 移位操作符		Verilog 文件操作-\$fopen, \$fclose	RISC-V 指令集手册中文2.1版（User-Level ISA）
RISC-V 教学教案		第三节 卡诺图原理及构成	Verilog 文件操作-\$fopen, \$fclose
Verilog case语句		Verilog 中not ~ ！的区别	Python time.sleep()为代码添加延迟
Verilog 全加（减）器及累加器设计		RISC-V 指令集手册中文2.1版（User-Level ISA）	
		RISC-V指令集介绍	CDC 教学教案

Copyright © 2023 芯片天地

KISU-V拍々果けけ勝

(2) I-Type整数寄存器-立即数指令

Verilog 文件操作-\$fseek, \$ftell, \$feof

I2C接口基础知识一  
三级放大器的稳定性

SOC 教子教条

CMOS模拟集成电路设计教材

数字集成电路设计中的标准单元库介绍

I2C接口基础知识一